

דו"ח מעבדה דיגיטלית 1

יואב אשד 305384869

גלעד בינו 302252101

1. מימוש $FLIP FLOP$ מסוג SR .

-רקע:

בתרגיל נתנה לנו טבלת האמת של $FLIP FLOP$ מסוג SR , ומימוש שלו באמצעות שערים לוגיים עליו התבססנו לטובת יצירת המעגל ב $quartus$.
 $FLIP FLOP$ מסוג SR הוא אחד מהמעגלים הלוגיים הבסיסיים ביותר. כזה מקבל ערך שני קלטים, S , R , כאשר $S = set$ עבורו המוצא יהיה "1", ו $R = reset$ עבורו המוצא יהיה "0".

תיאור FF נקרא $SET RESET \rightarrow SR$. זאת מאחר והקלט של $reset$ מאפס את FF למצב המקורי שלו עם מוצא שיהיה בערך לוגי "1" או ערך לוגי "0", תלוי במצב $set/reset$.

ערך FF ביציאה משתנה עבור עליית שעון, עבור "0" בשני הכניסות המצב לא ישתנה, עבור ערכים שונים בכניסות נקבל שינוי מצב של שתי כניסות "1" נקבל FF לא יציב ולכן המצב הזה אסור.


 



Figure 7.41 A clocked SR flip-flop.

-תכנון המעגל ב $quartus$:

 


- סימולציית functional

 מהסימולציות שבוצעו ניתן לשים לב כי התנהגות FF תלויה בשעון, והמוצא משתנה עבור עליית השעון, כלומר הדגימה מתרחשת בעליית השעון, ונקבעת לפי ערך הכניסה. לכן הרכיב הינו רכיב סינכרוני.
 עבור כניסות $R = 0; S = 1$:



 ניתן לראות כי בכל דגימת שעון, המוצא משתנה בהתאם לכניסות ומקיים את דרישות טבלת האמת, כאשר $R = 0, S = 1$ המוצא מראה 1, ועבור $R = 1, S = 0$.
 עבור כניסות $R = 0; S = 0$:



ניתן לראות כי המערכת לא עובדת במצופה


2. סלקטור 8 ל 1 באמצעות סלקטור 2 ל 1.

רקע: mux או $multiplexer$ הינו רכיב עם קלטים מרובים ומוצא יחיד. ל mux כניסות $select$ הקובעים אילו מכניסות המידע מחוברות למוצא וכן את כמות המידע שיכולה לעבור בפרק זמן מסוים. mux יכולים לשמש ביישומים אנלוגיים או דיגיטליים, כאשר ביישומים אנלוגיים mux ים מורכבים מטרנזיסטורים ושנאים, וביישומים דיגיטליים mux ים מורכבים משערים דיגיטליים.


1.

א. מימוש $mux2:1$ באמצעות דיאגרמת בלוקים, כאשר השתמשנו בשרטוט שסופק בתרגיל.


שרטוט בquartus

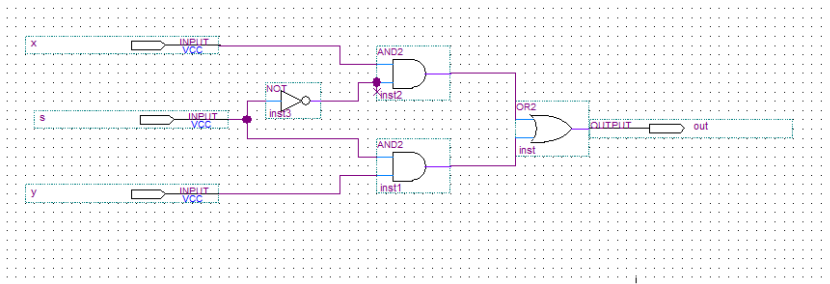

שרטוט

 


ב. מימוש $mux8:1$ ע"י בלוקים של $mux2:1$

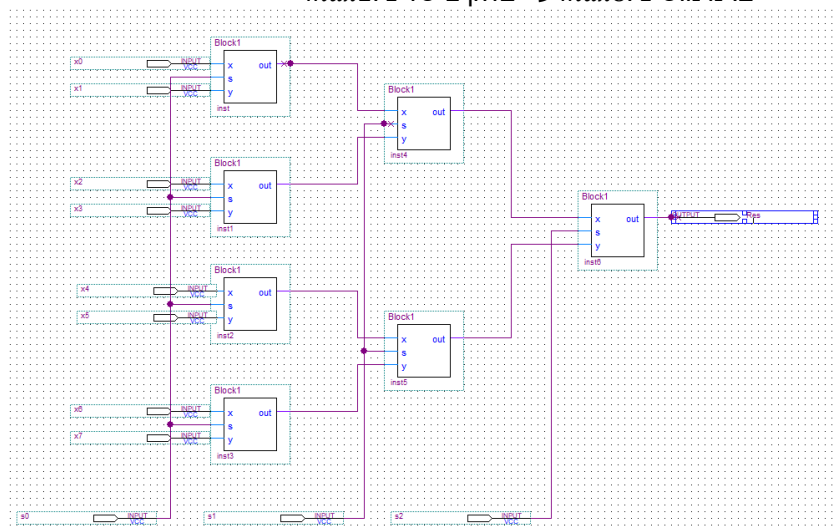

בחרנו לחבר את ה $mux8:1$ באופן זה מאחר וכך אנו יכולים להשתמש בבלוקים של $mux2:1$ אותו י יצרנו.

סימולציית תקינות ל: $mux8:1$

 


ניתן לראות כי שלושת הביטים של כניסת ה $select$ שולטים איזו כניסה מראה את היציאה. בדקנו את כל המקרים האפשריים עבור שלוש כניסות וניתן לראות שיש אות ביציאה רק כאשר יש אות באחת משמונה הכניסות וזה אכן תואם את טבלת האמת של $mux8:1$ כנדרש.

2.


א. מימוש בלוק של mux2:1 בקוד ורילוג

```
//mux 2:1
module m2l(in1, in2, sel, out);
//inputs
input wire in1;
input wire in2;
input wire sel;
//outputs
output out;
//mux function
assign out = (sel)?in2:in1;
endmodule
```

שרטוט RTL

 

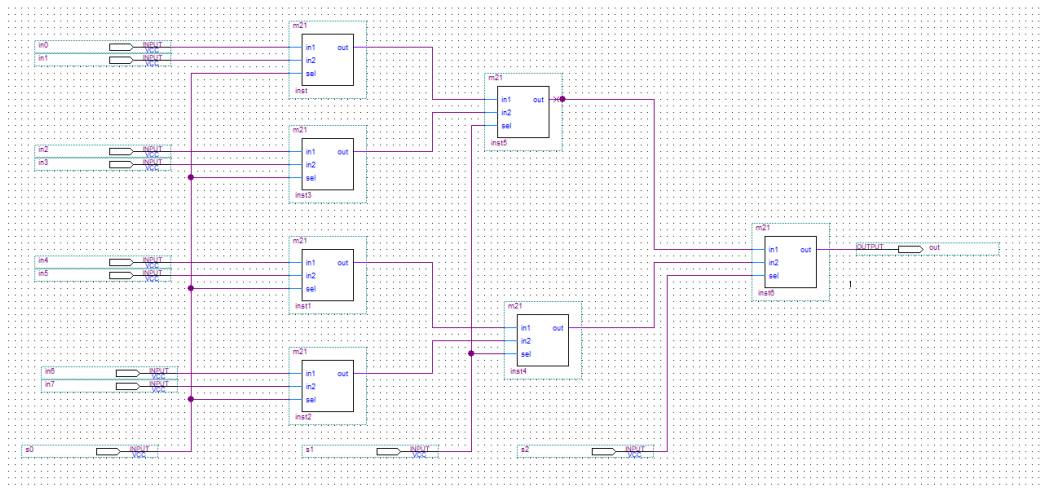ב. מימוש 1:8 mux באמצעות בלוקים של ה mux2:1 שתוכנן בקוד בסעיף הקודם, התכנון נובע מאותו שיקול של הסעיף הקודם.



3. מימוש 1:8 mux באמצעות מופעים של המודול מסעיף א'2

כל מופע מייצג 2:1 mux וכמו בסעיפים הקודמים, 4 muxים מובילים ל2 וה2 מובילים ל1 שממנו מקבלים את אות היציאה.


```
// mux 8:1 with 2.A code instances
module mux8l_23(in0,in1,in2,in3,in4,in5,in6,in7,s0,s1,s2,out);
// inputs
input wire s0;
input wire s1;
input wire s2;
input wire in0;
input wire in1;
input wire in2;
input wire in3;
input wire in4;
input wire in5;
input wire in6;
input wire in7;
//output
output wire out;
//inner wires (from first level to second level(8->4) and from second level to third level(4->2)
wire wire_0;
wire wire_1;
wire wire_2;
wire wire_3;
wire wire_4;
wire wire_5;
//first level mux, entries 0 and 1, out wire_0
m2l m2l_inst0
(
.in1(in0), // input in1_sig
.in2(in1), // input in2_sig
.sel(s0), // input sel_sig
.out(wire_0) // output out_sig
);
//first level mux, entries 2 and 3, out wire_1
m2l m2l_inst1
(
.in1(in2), // input in1_sig
.in2(in3), // input in2_sig
.sel(s1), // input sel_sig
.out(wire_1) // output out_sig
);
//first level mux, entries 4 and 5 out wire_2
m2l m2l_inst2
(
.in1(in4), // input in1_sig
.in2(in5), // input in2_sig
.sel(s2), // input sel_sig
.out(wire_2) // output out_sig
);
//first level mux, entries 6 and 7 out wire_3
m2l m2l_inst3
(
.in1(in6), // input in1_sig
.in2(in7), // input in2_sig
.sel(s2), // input sel_sig
.out(wire_3) // output out_sig
);
//second level mux, entries wire_0 and wire_1 out wire_4
m2l m2l_inst4
(
.in1(wire_0), // input in1_sig
.in2(wire_1), // input in2_sig
.sel(s0), // input sel_sig
.out(wire_4) // output out_sig
);
//second level mux, entries wire_2 and wire_3 out wire_5
m2l m2l_inst5
(
.in1(wire_2), // input in1_sig
.in2(wire_3), // input in2_sig
.sel(s1), // input sel_sig
.out(wire_5) // output out_sig
);
//third level mux, entries wire_4 and wire_5 out mux total output
m2l m2l_inst6
(
.in1(wire_4), // input in1_sig
.in2(wire_5), // input in2_sig
.sel(s2), // input sel_sig
.out(out) // output out_sig
);
endmodule
```

4. 1: mux8 במימוש על ידי קוד.


על מנת לממש בצורה הפשוטה ביותר בחרנו להשתמש בצורה של מקרים עבור כל צירוף אותות בקרה אפשריים.

```
//mux 8:1
module mux8l_24(in0,in1,in2,in3,in4,in5,in6,in7,out,sel);
//inputs
input wire in0;
input wire in1;
input wire in2;
input wire in3;
input wire in4;
input wire in5;
input wire in6;
input wire in7;
//select inputs
input wire[2:0]sel;
//output wire
output reg out;
//output selection process
always @(*)
begin
    case(sel)
        3'b000:
            out = in0;
        3'b001:
            out = in1;
        3'b010:
            out = in2;
        3'b011:
            out = in3;
        3'b100:
            out = in4;
        3'b101:
            out = in5;
        3'b110:
            out = in6;
        3'b111:
            out = in7;
    endcase
end
endmodule
```


שרטוט שסופק בתרגיל

 

שרטוט RTL

 

סימולציית פעולה:

 

ניתן לראות כי התוצאה של הסימולציה דומה עד דהה, גם כאן שלושת הביטים של כניסת ה select שולטים איזו כניסה מראה את היציאה, וגם כאן היציאה עולה רק כאשר מוכנס אות באחת הכניסות וכי זה מקיים את טבלת האמת של mux, ולכן ה mux מתפקד כנדרש.

י-תרונות לשימוש בשפת VHDL:

- מורכבות: כאשר יש לממש מעגל מורכב, אם מבחינת פונקציונאליות ואם מבחינת מספר הכניסות והיציאות של הרכיב, אז קל יותר לעשות זאת באמצעות כתיבת קוד *verilog* מאשר באמצעות שרטוט. כך מתקבל סיכוי נמוך יותר לחיבורים שגויים או יצירת סכמה מסורבלת ולא קריאה.
- גמישות: על מנת לממש מעגל בסכמת בלוקים, נרצה להיעזר ברכיבים קיימים (כפי שעשינו בתרגיל הנ"ל). בדיאגרמת בלוקים אנו מוגבלים לפונקציות הקיימות בספרייה הקיימת ואם נרצה להוסיף נצטרך להוסיף את החסר באמצעות קוד. על ידי שימוש בקוד איננו נתונים למגבלות הסביבה.

י-תרונות בשימוש בסכמת בלוקים:


- נוחות השימוש: מימוש מעגל באמצעות דיאגרמת בלוקים הוא אינטואיטיבי ומהיר יחסית עבור מעגלים פשוטים.
- מבט על המערכת – יותר קל להבין דיאגרמת בלוקים מאשר להתחיל לעבור על קוד על מנת להבין כיצד המכונה עובדת.

3. מכונת מצבים FSM


מימוש מכונת מצבים המזהה את הרצף 1010. המכונה ממומשת בקובץ יחיד (מצורף), כאשר בתור קלט היא מקבלת אות כניסה, אות ריסט ואות שעון, ומוציאה אות מוצא שמשתנה מ 0 ל 1 רק כאשר הרצף 1010 נדגם.

את המצבים בחרנו לממש בצורה של מקרים (case) כאשר כל *case* מייצג מצב במכונת המצבים והם מתחלפים בהתאם לשינוי באות הכניסה.

 תוצאות עבור אות הכניסה אותו התבקשנו להכניס:



 כמו כן ניסינו רצף מספרים נוסף על מנת לוודא את תקינות.




ניתן לראות כי מכונת המצבים עוברת ממצב למצב כנדרש ולפי ההגדרות אשר ניתנו בתרגיל.

4. מונה 99 שניות

נרצה להציג את המימוש שלנו למונה 99 שניות בתדר של 27Mhz. המימוש כולל TOP LEVEL ועוד תת תוכנית המכילה קאונטר.

סכמת הבלוקים של המימוש שלנו:

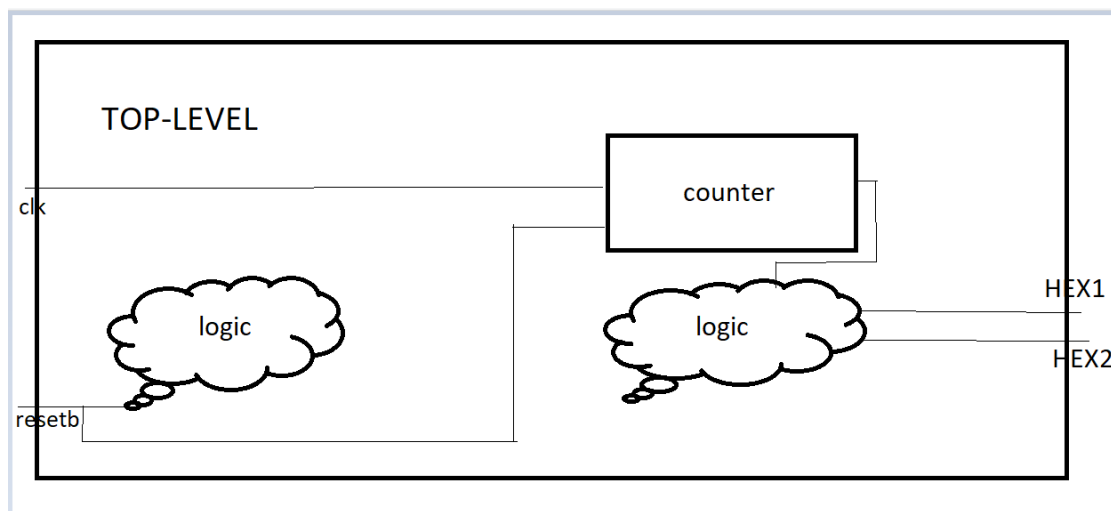

נציין כי בבדיקות שלנו לא ספרנו 27 מיליון עליות שעון כי זהו מספר גדול מאוד. לכן בחרנו לספור 14 עליות שעון. מאחר והמימוש עבד עבור מספר עליות שעון זה, כפי שנראה בהמשך, נדע כי הוא יעבוד גם עבור 27 מיליון עליות שעון.

תיאור המימוש:

מטרת תת התוכנית (COUNTER) הינה לספור שניות כך שהשעון הפנימי סופר 27 מיליון עליות שעון. כאשר השעון הגיע למספר זה הגדרנו אינדיקטור שיוחלף ל-1 לוגי ואז מתחיל לספור מחדש. ניתן לראות זאת בקוד המצורף:

```
1 module counter(clk, resetb, indicator);
2     input wire clk;
3     input wire resetb;
4     output reg indicator;
5     reg [24:0] count;
6     //we decided to use the 27Mhz system clock which requiers 25 bits
7     always @(posedge clk or negedge resetb)
8     begin
9         if(~resetb)
10            count <= 25'b000000000000000000000000;
11        else if (count == 25'b11001101111111110011000000)
12            //if the theres 27M cycles, the indicator turns to
13            //logic 1 and the count sums 1 each time. when it happens we know
14            //that 1 second passed.
15            begin
16                indicator <= 1;
17                count <= 25'b000000000000000000000000;
18            end
19        else
20            begin
21                count <= count + 25'b000000000000000000000001;
22                indicator <= 0;
23            end
24        end
25    endmodule
26
```

כעת נסתכל על הקוד של ה- TOP LEVEL של התוכנית. שכאמור, היא מוגדרת לספור עד 99 ולאפס את המונה כאשר הוא מגיע למספר זה. בקוד שלנו הגדרנו אינדיקטור שמעלה את עצמו ב-1 עבור כל '1' לוגי שמתקבל מתת התוכנית COUNTER. בנוסף הגדרנו פרמטר לספרת האחדאות ופרמטר למספר העשרות (digit0, digit1) שמשנים את ערכם לפי האינדיקטור. פרמטרים אלה בסופו של דבר קובעים את ערכם של היציאות HEX.

```

1  module seconds_timer(clk, resetb, hex1, hex2);
2      input wire clk;
3      input wire resetb;
4      //the seconds keeper lets us know what digit we need to set
5      //at every moment the hex0 and hex1
6      reg [6:0] seconds_indicator;
7      //digit0 refers to the ones digits and digit1 refers to the tens digits
8      reg [3:0] digit0;
9      reg [3:0] digit1;
10     output reg [6:0] hex1;
11     output reg [6:0] hex2;
12     //the indicator we defined in the counter module
13     wire indicator;
14
15     counter counter_inst(.clk(clk), .resetb(resetb), .indicator(indicator));
16     //we get the value of the seconds indicator each second.
17     always @(posedge clk or negedge resetb)
18     begin
19         if(~resetb)
20             seconds_indicator <= 7'b00000000;
21         else if (indicator)
22         begin
23             seconds_indicator <= seconds_indicator + 7'b00000001;
24         end
25         //if the seconds indicator passes the value 99, we reset it to 0
26         else if (seconds_indicator > 7'b1100011)
27         begin
28             seconds_indicator <= 7'b00000000;
29         end

```

```

32     always @(posedge clk or negedge resetb)
33     begin
34
35         //each second we define the digits that we will see on screen
36         if (~resetb)
37         begin
38             digit0 <= 4'b0000;
39             digit1 <= 4'b0000;
40         end
41         else
42         begin
43             digit0 <= seconds_indicator%10;
44             digit1 <= (seconds_indicator-digit0)/10;
45         end
46         //we define hex1 and hex2 compared with the values of the
47         //parameters digit0 and digit1
48         case (digit0)
49             4'b0000: hex1 <= 7'b1000000;
50             4'b0001: hex1 <= 7'b1111001;
51             4'b0010: hex1 <= 7'b0100100;
52             4'b0011: hex1 <= 7'b0110000;
53             4'b0100: hex1 <= 7'b0011001;
54             4'b0101: hex1 <= 7'b0010010;
55             4'b0110: hex1 <= 7'b0000010;
56             4'b0111: hex1 <= 7'b1111000;
57             4'b1000: hex1 <= 7'b0000000;
58             4'b1001: hex1 <= 7'b0010000;
59         endcase

```



```

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75


case (digit1)
    4'b0000: hex2 <= 7'b10000000;
    4'b0001: hex2 <= 7'b11111001;
    4'b0010: hex2 <= 7'b0100100;
    4'b0011: hex2 <= 7'b0110000;
    4'b0100: hex2 <= 7'b0011001;
    4'b0101: hex2 <= 7'b0010010;
    4'b0110: hex2 <= 7'b00000010;
    4'b0111: hex2 <= 7'b11111000;
    4'b1000: hex2 <= 7'b00000000;
    4'b1001: hex2 <= 7'b0010000;
endcase
end
endmodule


```

כעת נעבור לסימולציות של התוכנית.

הגדרנו תחילה את RESETB להיות 0 בשביל להראות שאכן כלום לא משתנה. בשלב זה שתי הספרות של המונה הן 0, כלומר 40 עבור HEX.

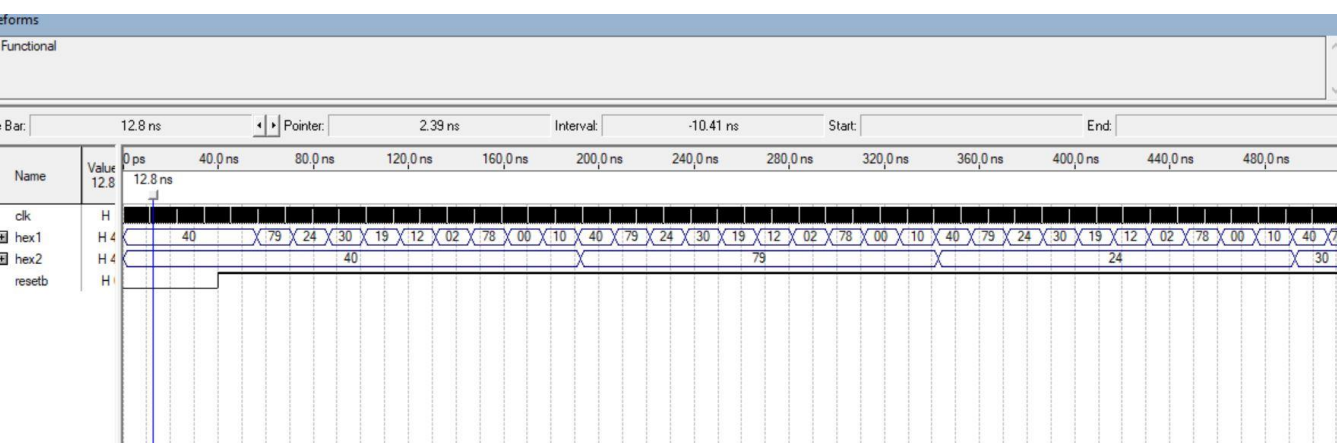
לאחר מכן RESETB משתנה ל-1 וספרת האחדות HEX1 מתחילה לגדול עד שמגיעה ל-9 ואז מתאפסת. כאשר היא מתאפסת ספרת העשרות HEX2 מתחילה היא לגדול וכן הלאה. בצילומים שנצרך נראה את התחלת המונה ואת רגע איפוס המונה כאשר הוא מגיע ל-99.



 

כפי שניתן לראות, המונה אכן מתאפס כאשר מגיע ל-99 וזאת כאשר שתי היציאות HEX שוות שתייהן ל-10 ואז מקבלות את הערך 40 שזה כאמור 0.

כעת נסתכל על בדיקת TIMING.

 

קיבלנו תוצאות עם מקטעי מספרים בין המעברים ביציאות. אנו מסיקים כי היו שינויים הקרובים מדי לעליית שעון או מנגד התרחשה קפיצה של אחד הרכיבים שגרמה לשינוי וזה עשוי לנבוע מכך שבדיקת ה- TIMING מסתכלת על דברים שלא בהכרח אידאליים.

נרצה למצוא גם את תדר המקסימלי של המונה. זאת עשינו בעזרת

Time Quest Timing Analyzer

ושם בחרנו שהתוכנה תחזיר לנו את התדבר המקסימלי. קיבלנו:

3	76.7 MHz	76.7 MHz	clk
---	----------	----------	-----

מהו ובמה תלוי התדר המקסימלי בו המונה שלכם יכול לעבוד?

הסקתינו היא שהתדבר המקסימלי נקבע על פי פעולת המערכת, כלומר מימוש הקוד והשערים הלוגים שמתקבלים מכך. לכן, בעקבות השימוש ב-CASE בקוד שלנו המעגל שלנו דורש המון השוואות שעלולות לצרוך חומרה רבה ובכך להוריד את התדבר המקסימלי של המונה.